
Steuereinheit (CU)

- □ Voraussetzungen
 - von-Neumann-Rechner
 - Kombinatorische und sequenzielle Logik
- □ Ziel
 - Detailliertes Verständnis und Anwendung von Steuermechanismen
- □ Inhalt
 - MINIMAX-Beispielmaschine
 - CU-Aufgaben
 - Interpretation von Maschinenbefehlen
 - Steuersignale
 - Mikrobefehle und -operationen
 - CU nach Wilkes

- Endlicher Automat als CU
- Sequenzzähler als CU
- Mikroprogrammierung
- Mikroprogrammierte CU

Steuereinheit (CU)

 

RA - T11 - 2




Ein-Adress-Beispielmaschine MINIMAX (1)

- Zum genaueren Verständnis des Datenpfadaufbaus und anschließend zur Entwicklung der Steuerung wird die einfache Ein-Adress-Beispielmaschine MINIMAX verwendet
- Sie hat folgende Eigenschaften:
 - 1 ALU für arithmetische Operationen, auch zur Adressrechnung verwendet
 - 1 bit-Flagregister: COND = 1 wenn ALU == 0
 - arithmetische Operationen verknüpfen ACCU und MDR (MDR: Memory Data Register)
 - ALU-Eingänge A und B werden belegt über MUXe; keine Busse
 - HS: Adresse 24 bit, Daten 32 bit, wortadressiert (32-bit)



Datenpfad der Beispielmaschine MINIMAX

 

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out

HS.DI: Hauptspeicher.Data in





□ ALU und Register (bis auf MAR: Memory Address Register): 32 bit

MAR: 24 bit

☐ Befehlsformat:

	8	24
IR	OP	AT

Opcode OP: 8 bit

Adressteil AT: 24 bit

- Die Register sind als zweiflankengesteuerte MS-FFs ausgelegt. Damit kann ein Register während eines Taktes zunächst als Quelle und dann als Ziel dienen.
- □ Der Adressteil AT sowie der Opcode OP werden aus IR (IR: Instruktionsregister) gewonnen:

$$\mathsf{AT}_{23...0} \leftarrow \mathsf{IR}_{23...0};$$

$$OP_{7...0} \leftarrow IR_{31...24};$$

□ AT wird durch die Sign Extension Unit vorzeichenrichtig auf 32 bit aufgefüllt.


Testfrage

☐ Wie groß ist der adressierbare Speicher der MINIMAX Maschine maximal?

 - 1 KiByte
- 16 KiByte
- 1MiByte
- 16 MiByte
- 64 MiByte
- 1 GiByte








ALU kennt 4 Operationen

Symbol	ALU-Operation	ALU Ctrl
ADD	ALUresult ← A + B	00
SUB	ALUresult ← -A + B	01
TRANS.A	ALUresult ← A	10
TRANS.B	ALUresult ← B	11

MINIMAX-Selektoren (Steuerung der Multiplexer)


ALUSel.A	Α
0	0
1	1
2	ACCU

MDR.Sel	MDR
0	ALUresult
1	HS.DO

 

HS.DO: Hauptspeicher.Data out


ALUSel.B	В
0	MDR
1	PC
2	(IR ₂₃) ⁸ @IR ₂₃₀
3	ACCU

 

ALUSel.B=2: Auffüllen mit Wert von Bit 23 mittels sign. ext.




 Hautpspeicher-Ansteuerung und Schreibsignale



H	S	Operation					
CS	R/W						
0	0	-					
0	1	-					
1	0	M(MAR) ← HS.DI					
1	1	HS.DO ← M(MAR)					

 
HS.DO: Hauptspeicher.Data out **HS.DI: Hauptspeicher.Data in**



J. Brehm T10-V6

MAR

MINIMAX-Register

 


Register	W	
ACCU	32	Accumulator
PC	32	Program Counter; PC ₃₁₂₄ = 0
		(Speicheradresse 24 bit breit)
MDR	32	Memory Data Register
IR	32	Instruktionsregister
MAR	24	Memory Address Register



 - ☐ Die Ausführungseinheit (EU) kann dargestellt werden als eine Black Box, welche
 - einen Dateneingang D_{in} und einen Datenausgang D_{out} besitzt (1) (+ Adressleitungen)
 - durch Leitungen Cout gesteuert wird, (2)
 - (3)Signale C_{in} an die Steuerung zurückgibt.






CU

☐ Aufgabe der Steuereinheit (Contröt Unit, CU) ist es, die Steuerleitungen Cout in der richtigen Abfolge zu aktivieren und dabei die von der EU erhaltenen Signale C_{in} zu berücksichtigen.

J. Brehm T10-V6

 ☐ Häufig werden Steuerungen geschachtelt eingesetzt, so dass eine Hierarchie entsteht.





- ☐ Ein typischer Mikroprozessor benötigt etwa 100 bis 150 Steuerleitungen c_iout.
- ☐ Jede Steuerleitung ist dabei (u.U. zusammen mit anderen) für die Ausführung einer elementaren RT-Operation verantwortlich.
- □ Die CU greift auf drei Arten steuernd in die EU ein:
 - Sie führt den Datentransfer zwischen Registern durch, wobei auch zwischen unterschiedlichen Quellen unterschieden werden muss (Datenlenkung).
 - Sie wählt eine von mehreren möglichen Operationen aus (Operationsselektion).
 - Sie gibt ein Taktschema vor.



Steuerungstypen und Übersetzungsvorgang


- Steuerungen können festverdrahtet (hardwired control) oder durch Mikroprogrammierung realisiert werden.
- ☐ In beiden Fällen sind die Maschinenbefehle in der Form von Sequenzen von RT-Operationen darzustellen.
- ☐ Es soll zunächst dieser Übersetzungsvorgang Maschinenbefehl → RT-Operation an Hand der Beispielmaschine MINIMAX dargestellt werden.
- □ Die Umsetzung jeweils eines Maschinenbefehls in eine Folge von RT-Operationen stellt die oberste HW-Interpretationsebene dar.
- Im Folgenden werden für MINIMAX einige Maschinenbefehle in RT-Operationen übersetzt.



$$ACCU \leftarrow ACCU + 1 : MDR \leftarrow M[MAR]$$

☐ Steuersignaltabelle:

A ₀	A ₁	B ₀	B ₁	MDR.S	CS	R/W
Ctrl.0	Ctrl.1	A.W	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W

 

□ Allen Befehlen gemeinsam ist die IFETCH-Phase.


☐ IFETCH:

```
MAR ← PC; /* Befehlszähler adressiert Befehl im Speicher MDR ← M [MAR]; /* HS read IR ← MDR; /* CU ← OP PC ← PC + 1; /* Befehle sind i.d.R. aufeinander folgend GOTO OP; /* CU-interner Befehl, s.u.
```

□ Kommentar zu PC ← PC + 1 :
 Inkrement zum n\u00e4chsten Befehl = 1 bei wortadressiertem Speicher,
 ansonsten ein Vielfaches von Byte, z.B. PC ← PC + 4 bei 32-Bit-Architektur



Beispiel: IFETCH (0) MAR <- PC

 

```
IFETCH:
MAR ← PC;

MDR ← M [MAR];

IR ← MDR;

PC ← PC + 1;


GOTO OP;
```





\rightarrow

Beispiel: IFETCH (1) MDR <- M[MAR]

 


```
IFETCH:
MAR ← PC;
MDR ← M [MAR];
IR ← MDR;
PC ← PC + 1;
GOTO OP;
```







Beispiel: IFETCH (2) IR <- MDR

 


```
IFETCH:
MAR ← PC;
MDR ← M [MAR];
IR ← MDR;
PC ← PC + 1;
GOTO OP;
```





Beispiel: IFETCH (3) PC <- PC+1



 

← 32 →

```
IFETCH:
MAR ← PC;
MDR \leftarrow M [MAR];
IR \leftarrow MDR;
PC \leftarrow PC + 1;
GOTO OP;
```



LOAD und STORE (Laden und Speichern von Operanden)

LOAD

/* (ACCU ← M[AT]):

MAR \leftarrow AT;

/* Adresse aus Adressteil des Befehls

MDR

 \leftarrow M [MAR];

/* HS read

ACCU

← MDR;

GOTO IFETCH;

/* Nächster Befehl

STORE

 $/* (M[AT] \leftarrow ACCU)$:

 \leftarrow AT; MAR

/* Adresse aus Adressteil des Befehls

MDR \leftarrow ACCU;


 $M[MAR] \leftarrow MDR;$


/* HS write

GOTO IFETCH;

/* Nächster Befehl

 Datenpfad der Beispielmaschine MINIMAX (Load, Store)



 

LOAD

MAR \leftarrow AT;

 $MDR \leftarrow M [MAR];$

ACCU ← MDR;

GOTO IFETCH;

STORE

MAR \leftarrow AT;

MDR ← ACCU

 $M [MAR] \leftarrow MDR;$

GOTO IFETCH;

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register


HS.DO: Hauptspeicher.Data out

HS.DI: Hauptspeicher.Data in



☐ Ein LOAD Befehl benötigt in der MINIMAX Maschine 4 Operationen um umgesetzt zu werden.

 □ Wenn nun ein weiterer Multiplexer eingebaut wird (in der Grafik grün markiert), wie viele Operationen umfasst der neue LOAD Befehl?



\rightarrow

Arithmetische Befehle: ADD

□ ADD /* (ACCU ← ACCU + M[AT]):

MAR ← AT; /* Adresse aus Adressteil des Befehls


 $MDR \leftarrow M[MAR];$ /* HS read


ACCU ← ACCU + MDR; /* ACCU ist mit 1. Operanden bereits geladen

GOTO IFETCH; /* Nächster Befehl



Datenpfad der Beispielmaschine MINIMAX

 

 

```
ADD

MAR ← AT;

MDR ← M[MAR];

ACCU ← ACCU + MDR;

GOTO IFETCH;
```







JUMP (unbedingter Sprung nach AT):

 $PC \leftarrow AT$; /* Adressteil des Befehls adressiert nächsten Befehl

GOTO IFETCH; /* Nächster Befehl

BZ (Branch Zero, springe nach AT, falls COND == 1):

IF (COND == 1) PC ← AT; /* COND=1, wenn ALU-Ausgang=0

GOTO IFETCH; /* Nächster Befehl


CALL UP (Unterprogrammaufruf):

Unterprogrammaufruf bei der Minimax nicht möglich, es fehlen Register zum Retten des PC und/oder Register für Stackpointer



Datenpfad der Beispielmaschine MINIMAX

ALU Ctrl 1 1 ALU.Sel B 1 0 PC.W 1

 

JUMP
PC ← AT;
GOTO IFETCH;


BZ

IF (COND == 1) PC ← AT;

GOTO IFETCH;

Testfrage

 - Ein IFETCH Befehl benötigt in der MINIMAX Maschine 5 Operationsschritte um umgesetzt zu werden.
- Wenn nun ein Inkrementer eingebaut wird (in der Grafik grün markiert), wie viele Operationsschritte ließen sich einsparen?





J. Brehm T10-V6


- □ Jede RT-Operation wird aktiviert durch Setzen bestimmter Steuersignale. Die folgende Tabelle zeigt die Steuersignale c₀ ... c₁₄ für die Maschinenbefehle ADD, JUMP und BZ.
- ☐ Die RT-Operationssequenz IFETCH wird jedem Befehl vorangestellt.
- \Box c₀ ... c₁₄ sind Ausgabesignale (aus Sicht der CU), COND (ALU == 0) ein Eingabesignal.
- □ Das OP/Ā -Signal c₁₄ legt die Quelle für die Mikroadresse des Folgebefehls im CM (Control Memory, Speicher für µBefehle) fest:

 $OP/\bar{A} = 0$: CMAR \leftarrow Adressfeld A (siehe Wilkes-CU)

OP/Ā = 1: CMAR ← OP /* Adresse des Maschinenbefehls im CM



Datenpfad der Beispielmaschine MINIMAX

 

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out

HS.DI: Hauptspeicher.Data in




Steuersignale für Beispielmaschine (sequenziell)

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU.	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND (ALU==0)	A	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	c6	c7 c8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	х	0 1	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	х	0	х	ADD	0	1	0	0	0	0	х	4	PC ← PC + 1;
	4	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	1	х	X	GОТО ОР;
ADD:	5	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	6	MAR ← AT;
	6	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	7	MDR ← M[MAR];
	7	0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	8	ACCU←ACCU+MDR;
	8	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;
BZ:	9	1 0	Х	х	0	х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0	1	10	GOTO JUMP;
													0	0	0	GOTO IFETCH;
JUMP:	10	х	1 0	х	0	Х	TRANS.B	0	1	0	0	0	0	х	11	PC ← AT;
	11	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;

Symbol	ALU Ctrl
ADD	0
TRANS.A	10
TRANS.B	11



Beispiel: IFETCH (0) MAR <- PC

 

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out


HS.DI: Hauptspeicher.Data in



Beispiel: IFETCH (0) MAR <- PC

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU. W	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND (ALU==0)	Α	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	с6	c7 c8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	x	0 1	x	0	x	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	х	0	х	ADD	0	1	0	0	0	0	х	4	PC ← PC + 1;
	4	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	1	х	x	GOTO OP;
ADD:	5	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	6	MAR ← AT;
	6	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	7	MDR ← M[MAR];
	7	0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	8	ACCU←ACCU+MDR;
	8	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;
BZ:	9	1 0	х	х	0	Х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0 0	1 0	10 0	GOTO JUMP; GOTO IFETCH;
JUMP:	10	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	1	0	0	0	0	х	11	PC ← AT;
	11	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;

Beispiel: IFETCH (1) MDR <- M[MAR]

 

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out


HS.DI: Hauptspeicher.Data in



Beispiel: IFETCH (1) MDR <- M[MAR]

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU. W	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND (ALU==0)	Α	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	с6	с7 с8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	х	0 1	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	х	x	1	1	1	x	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	х	0	х	ADD	0	1	0	0	0	0	х	4	PC ← PC + 1;
	4	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	1	х	x	GOTO OP;
ADD:	5	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	6	MAR ← AT;
	6	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	7	MDR ← M[MAR];
	7	0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	8	ACCU←ACCU+MDR;
	8	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;
BZ:	9	1 0	х	х	0	Х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0	1 0	10 0	GOTO JUMP; GOTO IFETCH;
JUMP:	10	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	1	0	0	0	0	Х	11	PC ← AT;
	11	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;

Beispiel: IFETCH (2) IR <- MDR

 

MDR: Memory Data Register

MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out


HS.DI: Hauptspeicher.Data in



Beispiel: IFETCH (2) IR <- MDR

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU.	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND (ALU==0)	Α	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	c6	c7 c8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	х	0 1	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	x	0	x	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	х	0	х	ADD	0	1	0	0	0	0	х	4	PC ← PC + 1;
	4	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	1	х	X	GOTO OP;
ADD:	5	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	6	MAR ← AT;
	6	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	7	MDR ← M[MAR];
	7	0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	8	ACCU←ACCU+MDR;
	8	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;
BZ:	9	1 0	х	х	0	Х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0 0	1 0	10 0	GOTO JUMP; GOTO IFETCH;
JUMP:	10	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	1	0	0	0	0	Х	11	PC ← AT;
	11	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;

Beispiel: IFETCH (3) PC <- PC+1

 

MDR: Memory Data Register
MAR: Memory Address Register

HS.DO: Hauptspeicher.Data out

HS.DI: Hauptspeicher.Data in



Beispiel: IFETCH (3) PC <- PC+1

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU. W	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND (ALU==0)	Α	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	с6	c7 c8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	х	0 1	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	x	0	x	ADD	0	1	0	0	0	0	x	4	PC ← PC + 1;
	4	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	1	х	x	GOTO OP;
ADD:	5	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	6	MAR ← AT;
	6	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	7	MDR ← M[MAR];
	7	0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	8	ACCU←ACCU+MDR;
	8	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;
BZ:	9	1 0	х	х	0	х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0	1 0	10 0	GOTO JUMP; GOTO IFETCH;
JUMP:	10	х	1 0	х	0	х	TRANS.B	0	1	0	0	0	0	х	11	PC ← AT;
	11	х	х	х	0	х	х	0	0	0	0	0	0	х	0	GOTO IFETCH;

- □ Wir bezeichnen jede Zeile der Steuersignaltabelle als Mikrobefehl. Er setzt sich aus einer oder mehreren Mikrooperationen (= RT-Operationen) zusammen.
- Mikrooperationen können parallel ablaufen, Mikrobefehle nacheinander.
- Aus der für einen bestimmten Maschinenbefehl (Instruction) nötigen Anzahl von Mikrobefehlen bestimmt sich das CPI (Cycles per Instruction) für diesen Befehl.

IFETCH:	0	X	0 1	Х	0	X	IRANS.B	0	0	0	0	1	0	X	1	MAR ← PC;
	1	х	х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR];
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	0	х	3	IR ← MDR;
	3	0 1	0 1	х	0	х	ADD	0	1	0	0	0	0	Х	4	PC ← PC + 1;

Mikrobefehl

Mikrooperationen

Testfrage

☐ In welcher Reihenfolge werden die Befehle für den IFETCH (Laden eines Befehls) durchgeführt?

- GOTO OP
- IR <- MDR
- MAR <- PC
- PC <- PC+1
- MDR <- M[MAR]





- ☐ Grundsätzlich lassen sich RT-Operationen gleichzeitig (parallel) ausführen, sofern sie keine gemeinsamen Ressourcen benutzen.
- Im Beispiel der Minimax ist das kaum der Fall, da die ALU für die TRANSFER-Operationen verwendet wird. Trotzdem lassen sich die Operationen GOTO IFETCH, GOTO OP und PC ← PC + 1 parallel durchführen.
- □ Bei komplexeren Prozessoren sind mehrere ALUs mit Spezialisierung vorhanden (z.B. arithmetische Operationen, Adressrechnung, Befehlszählerinkrement, logische Operationen)

Steuersignale für Beispielmaschine (parallel)

Label	Adr. CM	ALU Sel. A	ALU Sel.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W	ALU Ctrl	ACCU.	PC.W	MDR.W	IR.W	MAR.W	OP/Ā	COND ALU==0	Α	Bemerkung
Signalnr.		c0 c1	c2 c3	с4	с5	c6	c7 c8	с9	c10	c11	c12	c13	c14			
IFETCH:	0	х	0 1	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	1	MAR ← PC;
	1	0 1	0 1	1	1	1	ADD	0	1	1	0	0	0	х	2	MDR ← M[MAR]; PC ← PC +1;
	2	х	0 0	х	0	х	TRANS.B	0	0	0	1	0	1	х	X	IR ← MDR; GOTO OP;
ADD:	3	х	1 0	х	0	Х	TRANS.B	0	0	0	0	1	0	х	4	MAR ← AT;
	4	х	Х	1	1	1	х	0	0	1	0	0	0	х	5	MDR ← M[MAR];
	5	1 0	0 0	х	0	х	ADD	1	0	0	0	0	0	х	0	ACCU←ACCU+MDR; GOTO IFETCH;
BZ:	6	1 0	х	х	0	х	TRANS.A	0	0	0	0	0	0	1 0	7 0	GOTO JUMP; GOTO IFETCH;
JUMP:	7	х	1 0	х	0	х	Trans.B	0	1	0	0	0	0	х	0	PC ← AT : GOTO IFETCH;


Reduktion des CM von 12 Zeilen (sequentiell) auf 8 Zeilen (parallel)

CU (nach Wilkes) für die Beispielmaschine MINIMAX

CMAR <- OP:
OP bestimmt
Anfangsadresse für
die Operation in CM

CMAR < A:
A bestimmt Folgeadresse für die
Abarbeitung des
µBefehls

 Der Opcode erlaubt 256 Befehle. Hier werden nur 3 bit benutzt. Die hier gezeigten Steuersignale entsprechen der parallelen Version.



CU für die Beispielmaschine MINIMAX

RA - T11 - 6



J. Brehm T10-V6


Wilkes-CU: Funktionsweise

- □ Das Control Memory Address Register CMAR (im Beispiel 3 bit weit) zeigt auf eine der 8 Zeilen des Control Memory CM.
- Die aktivierte Zeile setzt die mit einem Punkt versehenen Steuersignale c_i auf 1.
- Ist $OP/\bar{A} = 0$, dann wird die in $(a_2 \ a_1 \ a_0)$ codierte Folgeadresse A in CMAR geladen.
- ☐ Für OP/Ā = 1 wird der Opcode OP inCMAR geladen.
 - ADD: Opcode 3, BZ: Opcode 6, JUMP: Opcode 7
- ☐ Über COND kann eine von 2 alternativen Folgeadressen gewählt werden.

Die Wilkes-CU lässt sich als spezielle Form eines endlichen Automaten auffassen:

$$\overrightarrow{C}_k = f(COND, OP, \overrightarrow{Z}_k)$$

 - ☐ Die Steuersignaltabelle (= Mikrobefehlstabelle) kann in einen endlichen Automaten umgeformt werden. Dazu wird jedem Mikrobefehl ein Zustand zugeordnet.
- □ Durch die Folgeadressen werden die Zustandsübergänge gesteuert.
- □ Für RISC-Prozessoren werden üblicherweise endliche Automaten als Steuerung verwendet.




Umformung der Wilkes-CU in einen Endlichen Automaten (2ⁿ Zustände)



- Die Wilkes-CU lässt sich als spezielle Form eines endlichen Automaten auffassen. Handelt es sich dabei um:
 - Einen Moore Automaten oder
 - Einen Mealy Automaten
- Die Trefferquote liegt bei 50%, mit Überlegung kann man sie auf 100% steigern!


Control Unit basierend auf einem Sequenzzähler (Sequencer)

 
- Mit Hilfe eines Modulo-k-Sequenzzählers kann eine feste Abfolge von Einzelimpulsen Φ_i erzeugt werden.
- ☐ Diese Art von Steuerung korrespondiert mit Abläufen, die nach einer festen Schrittzahl von vorne beginnen, z.B. der Abarbeitung eines Befehlszyklus.



□ Durch eine Kombinatorik werden aus den Phasensignalen Φ_i die Steuersignale c_{out} erzeugt.

Modulo-k Sequenzzähler

 

 

Bedingte Sprünge so nicht möglich, Feedback fehlt.

RA - T11 - 9




- □ Festverdrahtete Steuerungen (z.B. Wilkes, Sequenzzähler) sind schnell und mit relativ geringem HW-Aufwand zu realisieren. Dies gilt vor allem für kleinere Befehlssätze, die typisch sind für RISC-Prozessoren.
- ☐ Sie haben aber auch Nachteile:
 - Sie sind unflexibel. Fehler führen möglicherweise zu großen HW-Änderungen.
 - Das CM enthält für jeden bedingten Sprungbefehl einen MUX. Es lässt sich also nicht als Standard-ROM oder -RAM realisieren.
- → Alternative: Mikroprogrammierung



Begriffsdefinitionen

- μprogrammierter Prozessor:
 μProgramm durch Hersteller erzeugt, steht im ROM
- μprogrammierbarer Prozessor:μProgramm im RAM, Änderung durch Anwender möglich
- dynamisch µprogrammierbarer Prozessor: Inhalt des Control Memory kann zur Laufzeit verändert werden (writeable control store WCS).
- ☐ (Firmware-)Emulator: Menge der Mikroprogramme, welche einen bestimmten Befehlssatz implementieren
- Firmware: Inhalt von CM



 


RA - T11 - 11

- ☐ Die Sequenzinformation besteht aus der Folgeadresse A sowie einem Code, der für bedingte Sprünge benutzt wird (Condition Select, OP/Ā etc.).
- Steuerinformationen = Folge von Mikrooperationen
- Mikrooperation = RT-Befehl

μBį	$Z_1 \leftarrow f_1(X_1)$	Z ₂ ←f ₂ (X ₂)		Folgeadressse	Cond. Select/ OP/A
	← μΟΡ ₁ →	← μΟΡ ₂ →			
			i	 	
	i ∢ Ste≀	uerinformation —	-	 Sequen	zinformation RA-T11-12

Mikroprogrammierte CU

 

Mikroprogramm steht im Control Memory und kann bei Bedarf geändert werden





- ☐ Eine mikroprogrammierte Steuerung ist eine Abwandlung der Wilkes-CU mit folgenden Änderungen:
 - Die Bedingungsauswahl ist aus dem CM herausverlagert.
 - Das CMAR kann inkrementiert werden. Es heißt jetzt Micro Program Counter (μPC).
 - Das Mikrobefehlswort wird erweitert. Es enthält jetzt folgende Felder:

C: Steuersignale C_{out}

A: Folgeadresse für Sprung im CM

CONDSEL: "Condition Select" wählt aus, welche externe

Statusvariable (je 1 Bit aus SR) für die

Sprungentscheidung bei bedingten Sprüngen

verwendet werden soll.

OP/Ā: Das 1 bit-Signal wählt aus, ob im Fall eines Sprungs


die Folgeadresse intern (A) oder extern (OP)


bereitgestellt werden soll.



Cond. Select

 □ μOPCODE (evtl.): Im Fall von Nicht-Sprungbefehlen wird das A-Feld nicht benötigt. Sprungbefehle brauchen kein C-Feld (Steuerinformationen). Durch den OPCODE kann also z.B. zwischen 2 Mikrobefehlsformaten ausgewählt werden (Platzersparnis im CM).



 

Mikrobefehl: Codierung der Sprungauswahl

	Spri	ungauswahl							
Sprungaus- wahl ₁₀	OP/Ā	COND SEL	SPRUNG	Bemerkung					
0	0	00	0	μPC ← μPC + 1;					
1	0	0 1	1	μPC ← A;					
2	0	1 0	COND1	if COND1: μPC ← A else: μPC ← μPC + 1;					
3	0	1 1	COND2	if COND2: μPC ← A else: μPC ← μPC + 1;					
4	7	0	0	μPC ← μPC + 1;					
5	1	0 1	1	μPC ← OP;					
6	1	1 0	COND1	if COND1: μPC ← OP else: μPC ← μPC + 1;					
7	1	1 1	COND2	if COND2: μPC ← OP else: μPC ← μPC + 1;					

linear

Sprung im µProgramm

Bedingter Sprung im µProgramm

linear

Sprung zu neuer OP

Bedingter Sprung zu Neuer OP



MINIMAX-Mikroprogramm



- Die folgende Tabelle zeigt das MINIMAX-Mikroprogramm.
- Der Steuersignalteil ist unverändert von der Wilkes-CU übernommen. Nur das Signal GOTO OP entfällt.
- Ergänzt sind die Felder OP/Ā, CONDSEL und A.
- Es ist angenommen, dass das Statussignal ALU == 0 mit COND1 verbunden ist.
- Da sich hier nur eine Folgeadresse A codieren lässt, ist das Mikroprogramm für BZ um einen Schritt länger (Zeile mit Nr. 7 kommt dazu)



MINIMAX-Mikroprogramm

Label	Adr. CM ₁₀	OP/A	CC SE	ND L	AL Se		AL Se	.U I.B	MDR Sel	HS CS	HS R/W		LU trl	ACC U.W	PC. W	MDR. W	IR.W	MAR. W	A ₁₀	Bemerkung
Signalnr.					с0	c1	c2	c3	c4	c5	с6	с7	с8	с9	c10	c11	c12	c13		
IFETCH:	0	х	0	0	x	x	0	1	x	0	x	1	1	0	0	0	0	1	X	MAR ← PC;
	1	x	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	x	$MDR \leftarrow M[MAR];$ $PC \leftarrow PC + 1;$
	2	1	0	1	x	×	0	0	x	0	x	1	1	0	0	0	1	0	OP	IR ← MDR: GOTO OP;
ADD:	3	x	0	0	x	×	1	0	x	0	х	1	1	0	0	0	0	1	X	MAR ← AT;
	4	х	0	0	x	x	x	x	1	1	1	x	x	0	0	1	0	0	х	$MDR \leftarrow M[MAR];$
	5	0	0	1	1	0	0	0	X	0	x	0	0	1	0	0	0	0	0	ACCU ← ACCU + MDR; GOTO IFETCH;
BZ:	6	0	1	0	1	0	x	x	x	0	x	1	0	0	0	0	0	0	8	If COND1 : GOTO JUMP;
	7	0	0	1	x	x	x	x	×	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	GOTO IFETCH;
JUMP:	8	0	0	1	x	x	1	0	X	0	X	1	1	0	1	0	0	0	0	PC ← AT : GOTO IFETCH;

rot: GOTO

grün: linear µPC + 1

Steuersignale "Nutzlast":


3Bit OP/A und Cond + 14 Bit Control + 8 Bit Adressen Control Memory CM

Blau: Sequenzinformation

Grundlagen der Rechnerarchitektur


—

Mikroprogrammierte CU der MINIMAX

 

© J. Brehm T10-V6

 
- ☐ Bisher hatten wir angenommen, dass jeder Steuerleitung ein Bit im Feld Steuerinformation zugeordnet ist. Diese Technik heißt horizontale Mikroprogrammierung.
- ☐ In einem uncodierten (horizontalen) Steuerinformationsfeld können beliebig viele Stellen auf 1 gesetzt sein. Dies entspricht der gleichzeitigen (parallelen) Ausführung der entsprechenden Mikrooperationen.



keine Codierung



 - ☐ Codiert man die Steuerinformation, so erreicht man eine Platzersparnis im CM, allerdings erkauft durch einen nun zusätzlich nötigen Decodierungsschritt (vertikale Mikroprogrammierung).
- □ Am Ausgang eines Decoders ist genau eine Leitung aktiv. Die vertikale Mikroprogrammierung begrenzt also die Parallelität auf Hardwareebene.



vollständige Codierung





☐ Ein Kompromiss ist die teilweise Codierung (quasi-horizontale oder diagonale Mikroprogrammierung).

Steuerinformation 2 teilweise Codierung Decoder Decoder Decoder Steuerleitungen

schnell, teuer, parallel, >100 bit Steuerinformation (sehr große Wortlänge für Mikrobefehle: 1 bit pro µOP)

quasi-horizontale M.P.:

Kompromiss zwischen horizontaler und vertikaler Mikroprogrammierung. Volle Nutzung der Parallelität möglich durch Gruppenbildung.

Nachteil: Decodieraufwand

vertikale M.P.:

kleine Wortlänge (< 30 bit)

Nachteile:

Beschränkung der Parallelität, große Mikroprogrammlänge, µProgramm-Adressen lang

